

## 9o Projeto - Contador Síncrono

**Integrantes do grupo:** Lara Gama Santos, Mateus Ribeiro Ferraz, Sulamita Ester Costa.

### 1o parte:

Contador síncrono crescente de 4 bits:

- Tabela de transição de estados:**

| Estados atuais |     |     |     | Estados futuros |     |     |     | Flip-flop |    |    |    |
|----------------|-----|-----|-----|-----------------|-----|-----|-----|-----------|----|----|----|
| Q3a            | Q2a | Q1a | Q0a | Q3f             | Q2f | Q1f | Q0f | D3        | D2 | D1 | D0 |
| 0              | 0   | 0   | 0   | 0               | 0   | 0   | 1   | 0         | 0  | 0  | 1  |
| 0              | 0   | 0   | 1   | 0               | 0   | 1   | 0   | 0         | 0  | 1  | 0  |
| 0              | 0   | 1   | 0   | 0               | 0   | 1   | 1   | 0         | 0  | 1  | 1  |
| 0              | 0   | 1   | 1   | 0               | 1   | 0   | 0   | 0         | 1  | 0  | 0  |
| 0              | 1   | 0   | 0   | 0               | 1   | 0   | 1   | 0         | 1  | 0  | 1  |
| 0              | 1   | 0   | 1   | 0               | 1   | 1   | 0   | 0         | 1  | 1  | 0  |
| 0              | 1   | 1   | 0   | 0               | 1   | 1   | 1   | 0         | 1  | 1  | 1  |
| 0              | 1   | 1   | 1   | 1               | 0   | 0   | 0   | 1         | 0  | 0  | 0  |
| 1              | 0   | 0   | 0   | 1               | 0   | 0   | 1   | 0         | 0  | 0  | 1  |
| 1              | 0   | 0   | 1   | 1               | 0   | 1   | 0   | 1         | 0  | 1  | 0  |
| 1              | 0   | 1   | 0   | 1               | 0   | 1   | 1   | 1         | 0  | 1  | 1  |
| 1              | 0   | 1   | 1   | 1               | 1   | 0   | 0   | 1         | 1  | 0  | 0  |
| 1              | 1   | 0   | 0   | 1               | 1   | 0   | 1   | 1         | 1  | 0  | 1  |
| 1              | 1   | 0   | 1   | 1               | 1   | 1   | 0   | 1         | 1  | 1  | 0  |
| 1              | 1   | 1   | 0   | 1               | 1   | 1   | 1   | 1         | 1  | 1  | 1  |
| 1              | 1   | 1   | 1   | 0               | 0   | 0   | 0   | 0         | 0  | 0  | 0  |

- **Expressões booleanas:**

Não foi necessário utilizar expressões booleanas, porque utilizamos descrição comportamental para criar o projeto contador síncrono crescente de 4 bits em verilog HDL.


- **Lógica do código:**

Colocamos como entrada o clock, o reset e preset. O clock está em borda de descida, ou seja, a cada pulso soma-se 1 bit à variável Q. O reset coloca a variável Q em 0000 e o preset coloca Q em 1111. Além disso, criamos a saída Q como uma variável do tipo reg para que a saída possa ser modificada constantemente pelo procedimento, visto que initial e always só podem modificar valores do tipo registrador.

- **A descrição do circuito em Verilog HDL no Quartus II:**

```
 9  module contador_4bits (clock, reset, preset, Q);
10      input clock, reset, preset;
11      output reg [3:0] Q;
12
13      initial
14      begin
15          Q= 4'b0000;
16      end
17
18      always @(negedge clock or negedge reset or negedge preset)
19      begin
20          if (reset == 1'b0)
21          begin
22              Q= 4'b0000;
23          end
24
25          else if (preset == 1'b0)
26          begin
27              Q= 4'b1111;
28          end
29
30          else
31          begin
32
33              Q = Q + 1;
34
35          end
36      end
37  endmodule
38
```

- **Esquemático do circuito:**

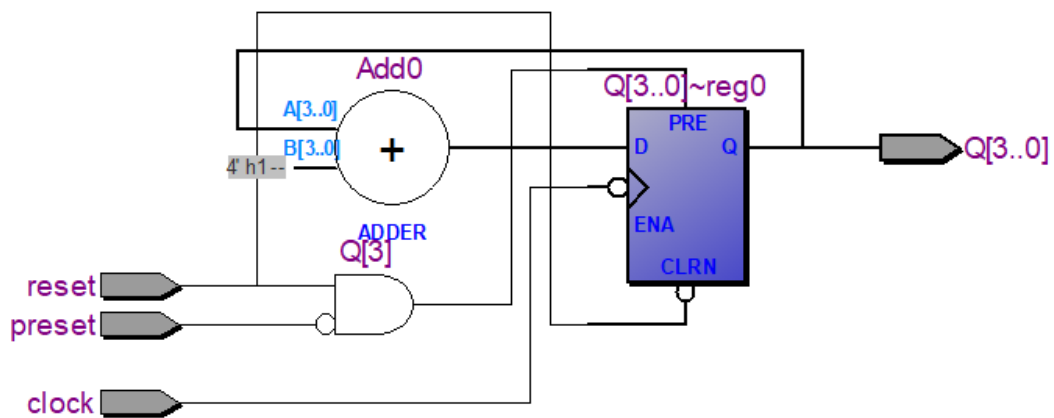

- **Períodos do Clock, preset e reset:**

Clock:

| Clock Attributes                 |  |
|----------------------------------|--|
| Initial Value                    |  |
| <input type="text" value="HiZ"/> |  |
| Clock Period                     | Time Unit  |
| <input type="text" value="50"/>  | <input type="text" value="ps"/> <input type="button" value="v"/> |
| Duty Cycle                       |  |
| <input type="text" value="50"/>  |  |


Preset:

| Clock Attributes                 |  |
|----------------------------------|--|
| Initial Value                    |  |
| <input type="text" value="1"/>   |  |
| Clock Period                     | Time Unit  |
| <input type="text" value="500"/> | <input type="text" value="ps"/> <input type="button" value="v"/> |
| Duty Cycle                       |  |
| <input type="text" value="95"/>  |  |

Reset:

| Clock Attributes                 |  |
|----------------------------------|--|
| Initial Value                    |  |
| <input type="text" value="0"/>   |  |
| Clock Period                     | Time Unit  |
| <input type="text" value="655"/> | <input type="text" value="ps"/> <input type="button" value="v"/> |
| Duty Cycle                       |  |
| <input type="text" value="99"/>  |  |

- **Simulação do circuito no ModelSIM:**

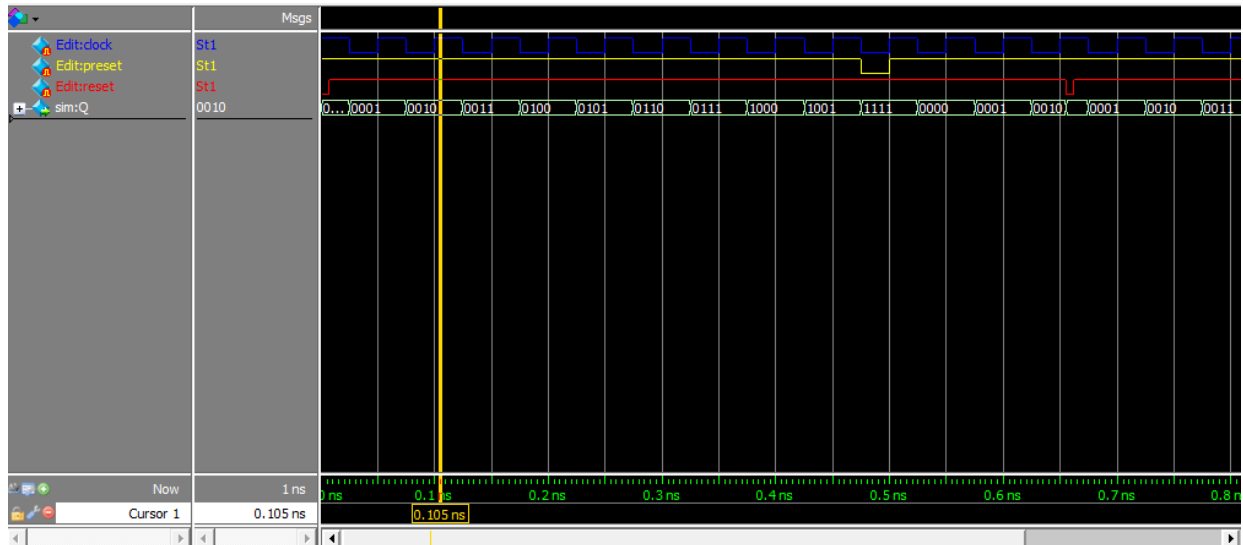

**LEGENDA:**


- A seta em vermelho representa o preset
- A seta em verde representa o reset

- **Análise sobre os resultados obtidos:**

Como podemos observar na simulação gerada pelo ModelSIM, temos que, a cada pulso do clock (em borda de descida) é somado 1 ao número binário de 4 bits (Q). A contagem inicia em 0 e continua até atingir o número 15. Em seguida, reinicia em 0. Além disso, quando a variável “preset” está em nível lógico baixo, todos os bits de Q são alterados para 1, enquanto que, quando a variável “reset” está em nível lógico baixo, todos os bits de Q são colocados em 0.

- Testbench

```
10 module contador_4bits_tb;
11
12     reg clock_tb, reset_tb, preset_tb;
13     wire [3:0] Q_tb;
14
15     contador_4bits dut(clock_tb, reset_tb, preset_tb, Q_tb);
16
17     initial
18
19     begin
20         reset_tb = 1'b0; preset_tb = 1'b1; clock_tb = 1'b1; #25
21         reset_tb = 1'b1; preset_tb = 1'b1; clock_tb = 1'b0; #25
22         reset_tb = 1'b1; preset_tb = 1'b1; clock_tb = 1'b1; #25
23         reset_tb = 1'b1; preset_tb = 1'b1; clock_tb = 1'b0; #25
24         reset_tb = 1'b1; preset_tb = 1'b1; clock_tb = 1'b1; #25
25         reset_tb = 1'b1; preset_tb = 1'b1; clock_tb = 1'b0; #25
26         reset_tb = 1'b1; preset_tb = 1'b1; clock_tb = 1'b1; #25
27         reset_tb = 1'b1; preset_tb = 1'b1; clock_tb = 1'b0; #25
28         reset_tb = 1'b1; preset_tb = 1'b1; clock_tb = 1'b1; #25
29         reset_tb = 1'b1; preset_tb = 1'b1; clock_tb = 1'b0; #25
30         reset_tb = 1'b1; preset_tb = 1'b1; clock_tb = 1'b1; #25
31         reset_tb = 1'b1; preset_tb = 1'b1; clock_tb = 1'b0; #25
32         reset_tb = 1'b1; preset_tb = 1'b1; clock_tb = 1'b1; #25
33         reset_tb = 1'b1; preset_tb = 1'b1; clock_tb = 1'b0; #25
34         reset_tb = 1'b1; preset_tb = 1'b1; clock_tb = 1'b1; #25
35         reset_tb = 1'b1; preset_tb = 1'b1; clock_tb = 1'b0; #25
36
37         reset_tb = 1'b1; preset_tb = 1'b1; clock_tb = 1'b1; #25
38         reset_tb = 1'b1; preset_tb = 1'b1; clock_tb = 1'b0; #25
39         reset_tb = 1'b1; preset_tb = 1'b1; clock_tb = 1'b1; #25
40         reset_tb = 1'b1; preset_tb = 1'b1; clock_tb = 1'b0; #25
41         reset_tb = 1'b1; preset_tb = 1'b1; clock_tb = 1'b1; #25
42         reset_tb = 1'b1; preset_tb = 1'b1; clock_tb = 1'b0; #25
43         reset_tb = 1'b1; preset_tb = 1'b1; clock_tb = 1'b1; #25
44         reset_tb = 1'b1; preset_tb = 1'b1; clock_tb = 1'b0; #25
45         reset_tb = 1'b1; preset_tb = 1'b1; clock_tb = 1'b1; #25
46         reset_tb = 1'b1; preset_tb = 1'b1; clock_tb = 1'b0; #25
47         reset_tb = 1'b1; preset_tb = 1'b1; clock_tb = 1'b1; #25
48         reset_tb = 1'b1; preset_tb = 1'b1; clock_tb = 1'b0; #25
49         reset_tb = 1'b1; preset_tb = 1'b1; clock_tb = 1'b1; #25
50     end
51
52 endmodule
```

 

## 2o parte:

Contador síncrono crescente de 4 bits que conte de 0 a 9:

### • Tabela de transição de estados:

| Estados atuais |     |     |     | Estados futuros |     |     |     | Flip-flop |    |    |    |
|----------------|-----|-----|-----|-----------------|-----|-----|-----|-----------|----|----|----|
| Q3a            | Q2a | Q1a | Q0a | Q3f             | Q2f | Q1f | Q0f | D3        | D2 | D1 | D0 |
| 0              | 0   | 0   | 0   | 0               | 0   | 0   | 1   | 0         | 0  | 0  | 1  |
| 0              | 0   | 0   | 1   | 0               | 0   | 1   | 0   | 0         | 0  | 1  | 0  |
| 0              | 0   | 1   | 0   | 0               | 0   | 1   | 1   | 0         | 0  | 1  | 1  |
| 0              | 0   | 1   | 1   | 0               | 1   | 0   | 0   | 0         | 1  | 0  | 0  |
| 0              | 1   | 0   | 0   | 0               | 1   | 0   | 1   | 0         | 1  | 0  | 1  |
| 0              | 1   | 0   | 1   | 0               | 1   | 1   | 0   | 0         | 1  | 1  | 0  |
| 0              | 1   | 1   | 0   | 0               | 1   | 1   | 1   | 0         | 1  | 1  | 1  |
| 0              | 1   | 1   | 1   | 1               | 0   | 0   | 0   | 1         | 0  | 0  | 0  |
| 1              | 0   | 0   | 0   | 1               | 0   | 0   | 1   | 0         | 0  | 0  | 1  |
| 1              | 0   | 0   | 1   | 0               | 0   | 0   | 0   | 0         | 0  | 0  | 0  |

- **Expressões booleanas:**

Não foi necessário utilizar expressões booleanas, porque utilizamos descrição comportamental para criar o projeto contador síncrono crescente de 4 bits em verilog HDL.


- **A descrição do circuito em Verilog HDL no Quartus II:**

```

9  module contador_modulo10 (clock, reset, preset, Q);
10     input clock, reset, preset;
11     output reg [3:0] Q;
12
13     initial
14     begin
15         Q = 4'b0000;
16     end
17
18     always @(negedge clock or negedge reset or negedge preset)
19     begin
20         if (reset == 1'b0)
21         begin
22             Q = 4'b0000;
23         end
24
25         else if (preset == 1'b0)
26         begin
27             Q = 4'b1001;
28         end
29
30         else if (Q == 4'b1001) //quando o contador atinge o valor 9 em decimal, deve ser reiniciado para zero
31         begin
32             Q = 4'b0000;
33         end
34
35         else
36         begin
37             Q = Q + 1;
38         end
39     end
40 end
41 endmodule
42

```

- **Esquemático do circuito:**

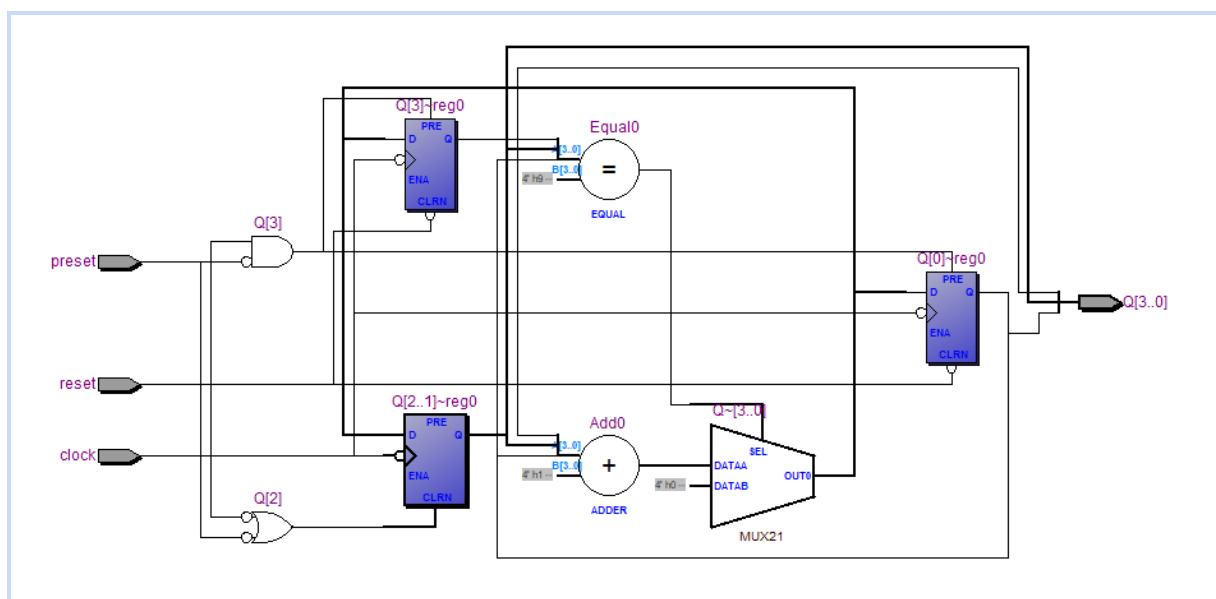

- **Períodos do clock, preset e reset:**

Clock:

| Clock Attributes                 |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Initial Value                    |                                   |
| <input type="text" value="HiZ"/> |                                   |
| Clock Period                     | Time Unit                         |
| <input type="text" value="50"/>  | <input type="text" value="ps"/> ▼ |
| Duty Cycle                       |                                   |
| <input type="text" value="50"/>  |                                   |

Preset:


| Clock Attributes                 |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Initial Value                    |                                   |
| <input type="text" value="1"/>   |                                   |
| Clock Period                     | Time Unit                         |
| <input type="text" value="600"/> | <input type="text" value="ps"/> ▼ |
| Duty Cycle                       |                                   |
| <input type="text" value="95"/>  |                                   |

Reset:

| Clock Attributes                 |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Initial Value                    |                                   |
| <input type="text" value="0"/>   |                                   |
| Clock Period                     | Time Unit                         |
| <input type="text" value="755"/> | <input type="text" value="ps"/> ▼ |
| Duty Cycle                       |                                   |
| <input type="text" value="99"/>  |                                   |

- Simulação do circuito no ModelSIM:



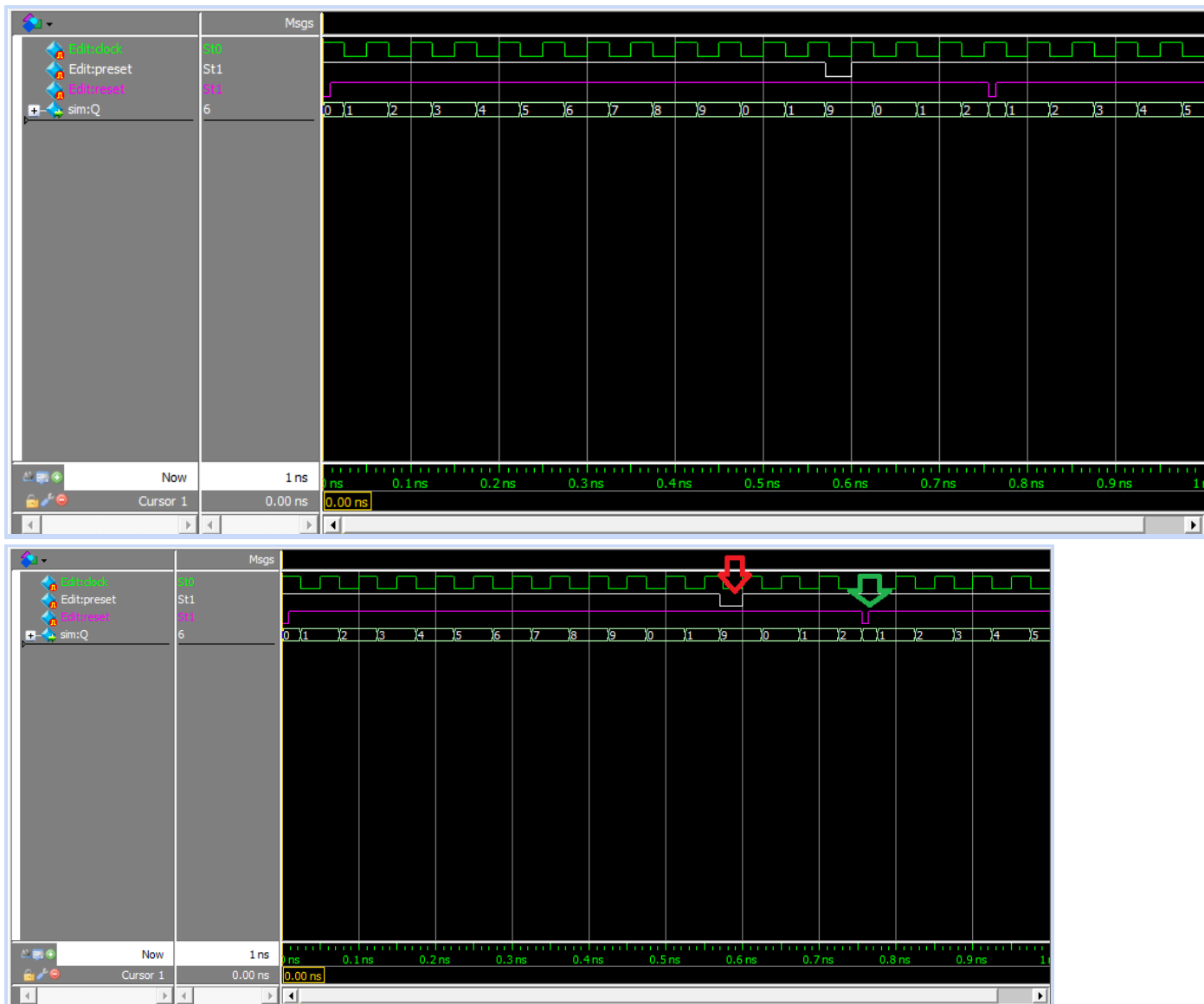

#### LEGENDA:

- A seta em vermelho representa o preset
- A seta em verde representa o reset

#### ● Análise sobre os resultados obtidos:

Este circuito funciona de maneira semelhante ao circuito realizado na parte 1. A variável Q é acrescida de 1 bit a cada borda de descida do clock. Entretanto, a contagem inicia em zero e vai até nove (o contador é de módulo 10). Para tal, foi adicionada uma nova condição ao código responsável por reiniciar a contagem quando Q atinge o valor 9. Além disso, quando o preset atinge nível lógico baixo, Q assume o valor de 1001.

#### ● Testbench

```

10 module contador_4bits_tb;
11
12     reg clock_tb, reset_tb, preset_tb;
13     wire [3:0] Q_tb;
14
15     contador_modulo10 dut(clock_tb, reset_tb, preset_tb, Q_tb);
16
17     initial
18
19     begin
20         reset_tb = 1'b0; preset_tb = 1'b1; clock_tb = 1'b1; #25
21         reset_tb = 1'b1; preset_tb = 1'b1; clock_tb = 1'b0; #25
22         reset_tb = 1'b1; preset_tb = 1'b1; clock_tb = 1'b1; #25
23         reset_tb = 1'b1; preset_tb = 1'b1; clock_tb = 1'b0; #25
24         reset_tb = 1'b1; preset_tb = 1'b1; clock_tb = 1'b1; #25
25         reset_tb = 1'b1; preset_tb = 1'b1; clock_tb = 1'b0; #25
26         reset_tb = 1'b1; preset_tb = 1'b1; clock_tb = 1'b1; #25
27         reset_tb = 1'b1; preset_tb = 1'b1; clock_tb = 1'b0; #25
28         reset_tb = 1'b1; preset_tb = 1'b1; clock_tb = 1'b1; #25
29         reset_tb = 1'b1; preset_tb = 1'b1; clock_tb = 1'b0; #25
30         reset_tb = 1'b1; preset_tb = 1'b1; clock_tb = 1'b1; #25
31         reset_tb = 1'b1; preset_tb = 1'b1; clock_tb = 1'b0; #25
32         reset_tb = 1'b1; preset_tb = 1'b1; clock_tb = 1'b1; #25
33         reset_tb = 1'b1; preset_tb = 1'b1; clock_tb = 1'b0; #25
34
35         reset_tb = 1'b1; preset_tb = 1'b1; clock_tb = 1'b1; #25
36         reset_tb = 1'b1; preset_tb = 1'b1; clock_tb = 1'b0; #25
37         reset_tb = 1'b1; preset_tb = 1'b1; clock_tb = 1'b1; #25
38         reset_tb = 1'b1; preset_tb = 1'b1; clock_tb = 1'b0; #25
39         reset_tb = 1'b1; preset_tb = 1'b1; clock_tb = 1'b1; #25
40         reset_tb = 1'b1; preset_tb = 1'b1; clock_tb = 1'b0; #25
41         reset_tb = 1'b1; preset_tb = 1'b1; clock_tb = 1'b1; #25
42         reset_tb = 1'b1; preset_tb = 1'b1; clock_tb = 1'b0; #25
43         reset_tb = 1'b1; preset_tb = 1'b1; clock_tb = 1'b1; #25
44         reset_tb = 1'b1; preset_tb = 1'b1; clock_tb = 1'b0; #25
45         reset_tb = 1'b1; preset_tb = 1'b1; clock_tb = 1'b1; #25
46         reset_tb = 1'b1; preset_tb = 1'b1; clock_tb = 1'b0; #25
47         reset_tb = 1'b1; preset_tb = 1'b1; clock_tb = 1'b1; #25
48         reset_tb = 1'b1; preset_tb = 1'b1; clock_tb = 1'b0; #25
49         reset_tb = 1'b1; preset_tb = 1'b1; clock_tb = 1'b1; #25;
50     end
51
52 endmodule

```

